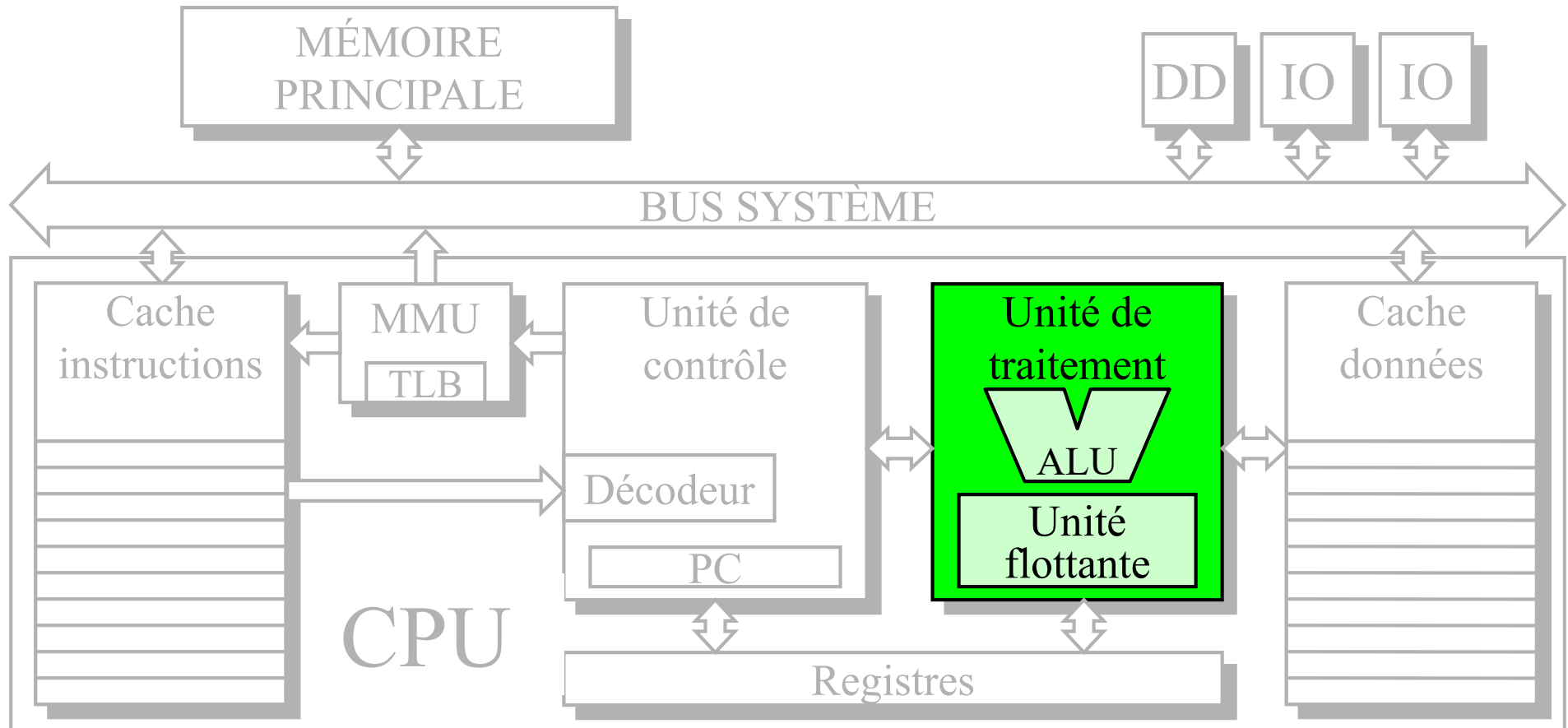


Arithmétique I

- ◆ Opérations arithmétiques – Addition et Soustraction
- ◆ Nombres entiers et flottants



Rappel sur l'écriture des entiers en base 2

◆ Entiers positifs

$$A = \sum_{i=0}^{n-1} a_i 2^i, a_i \in \{0,1\}, A \in [0, 2^n - 1]$$


◆ Entiers relatifs (complément à 2)

$$B = -b_{n-1} 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} b_i 2^i, b_i \in \{0,1\}, B \in [-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$$

Unité Arithmétique & Logique


- ◆ **Cœur du microprocesseur**
- ◆ **Opérations simples sur mots binaires**
 - **Inversion (NON)**
 - **ET/OU**
 - **Addition**
- ◆ **Les UAL modernes font bien plus...**

L'UAL (2)

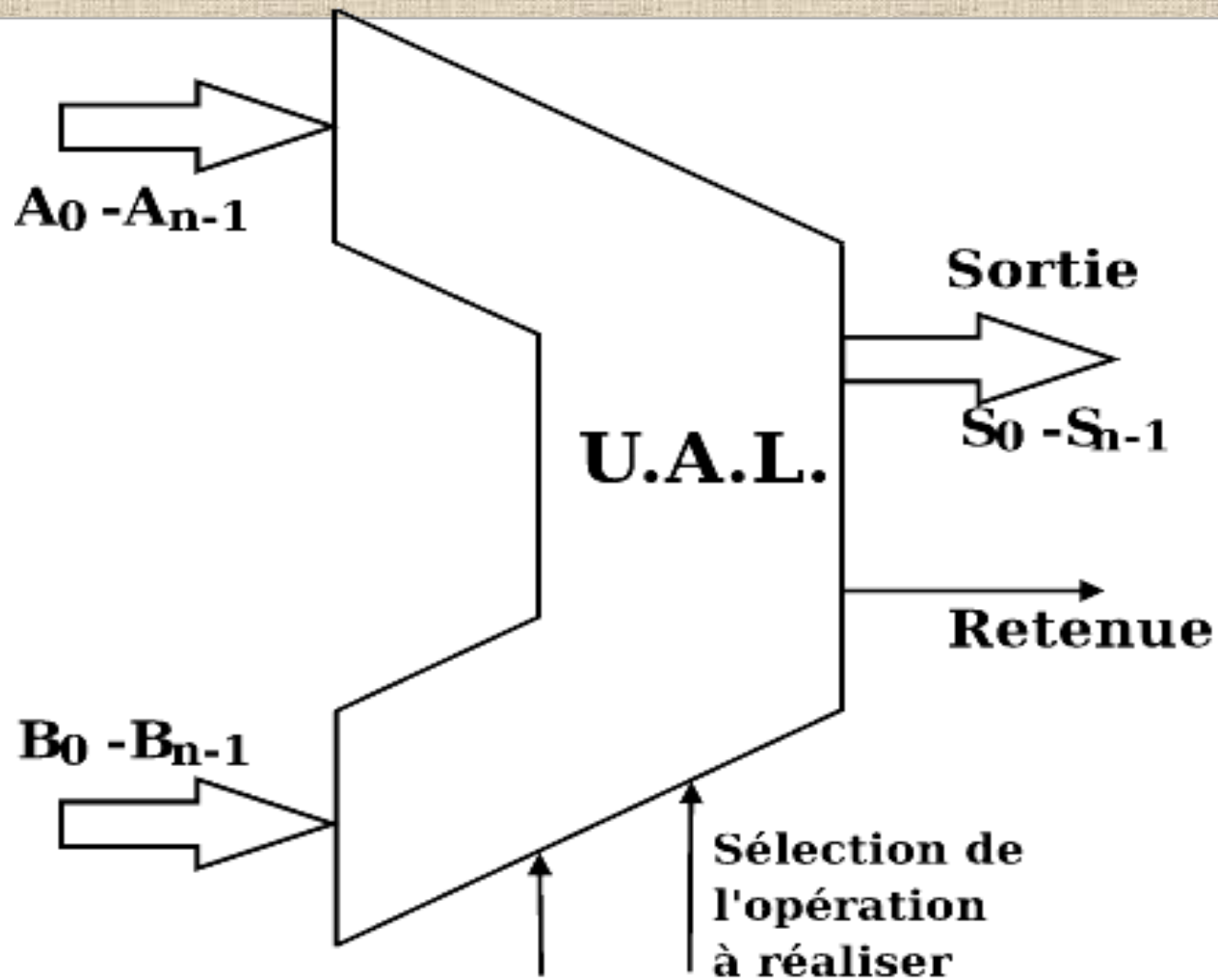

Demi-Additionneur

 - ♦ Le **demi additionneur** est un circuit combinatoire qui permet de réaliser la **somme arithmétique** de deux nombres A et B chacun sur **un bit**.
- ♦ A la sortie on va avoir la **somme S** et la **retenu R** (Carry).



Pour trouver la structure (le schéma) de ce circuit on doit en premier dresser sa table de vérité

Demi-Additionneur

- ◆ En binaire l'addition sur un seul bit se fait de la manière suivante:

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 + 0 = 00 \\ 0 + 1 = 01 \\ 1 + 0 = 01 \\ 1 + 1 = 10 \end{array} \right.$$

- La table de vérité associée :

A	B	R	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

De la table de vérité on trouve :


$$R = A.B$$

$$S = \bar{A}.B + A.\bar{B} = A \oplus B$$

Demi-Additionneur

$$R = A.B$$

$$S = A \oplus B$$

 


Additionneur complet

- ◆ En binaire lorsque on fait une addition il faut tenir en compte de la **retenue entrante**.

$$\begin{array}{cccccc} r_4 & r_3 & r_2 & r_1 & r_0=0 & & r_{i-1} \\ & a_4 & a_3 & a_2 & a_1 & & a_i \\ + & b_4 & b_3 & b_2 & b_1 & & + & b_i \\ \hline r_4 & s_4 & s_3 & s_2 & s_1 & & r_i & s_i \end{array}$$

Additionneur complet 1 bit

 - ◆ L'additionneur complet **un bit** possède 3 entrées :
 - a_i : le premier nombre sur un bit.
 - b_i : le deuxième nombre sur un bit.
 - r_{i-1} : le retenue entrante sur un bit.
- ◆ Il possède deux sorties :
 - S_i : la somme
 - R_i la retenue sortante



Additionneur complet 1 bit

Table de vérité d'un additionneur complet sur 1 bit

a_i	b_i	r_{i-1}		r_i	s_i
0	0	0		0	0
0	0	1		0	1
0	1	0		0	1
0	1	1		1	0
1	0	0		0	1
1	0	1		1	0
1	1	0		1	0
1	1	1		1	1

$$S_i = \overline{A_i} \cdot \overline{B_i} \cdot R_{i-1} + \overline{A_i} \cdot B_i \cdot \overline{R_{i-1}} + A_i \cdot \overline{B_i} \cdot \overline{R_{i-1}} + A_i \cdot B_i \cdot R_{i-1}$$

$$R_i = \overline{A_i} B_i R_{i-1} + A_i \overline{B_i} R_{i-1} + A_i B_i \overline{R_{i-1}} + A_i B_i R_{i-1}$$

Additionneur complet 1 bit

Si on veut simplifier les équations on obtient :

$$S_i = \overline{A_i} \cdot \overline{B_i} \cdot R_{i-1} + \overline{A_i} \cdot B_i \cdot \overline{R_{i-1}} + A_i \cdot \overline{B_i} \cdot \overline{R_{i-1}} + A_i \cdot B_i \cdot R_{i-1}$$

$$S_i = \overline{A_i} \cdot (\overline{B_i} \cdot R_{i-1} + B_i \cdot \overline{R_{i-1}}) + A_i \cdot (\overline{B_i} \cdot \overline{R_{i-1}} + B_i \cdot R_{i-1})$$

$$S_i = \overline{A_i} (B_i \oplus R_{i-1}) + A_i \cdot \overline{(B_i \oplus R_{i-1})}$$

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus R_{i-1}$$

$$R_i = \overline{A_i} B_i R_{i-1} + A_i \overline{B_i} R_{i-1} + A_i B_i \overline{R_{i-1}} + A_i B_i R_{i-1}$$


$$R_i = R_{i-1} \cdot (\overline{A_i} \cdot B_i + A_i \cdot \overline{B_i}) + A_i B_i (\overline{R_{i-1}} + R_{i-1})$$

$$R_i = R_{i-1} \cdot (A_i \oplus B_i) + A_i B_i$$


Schéma d'un additionneur complet

$$R_i = A_i \cdot B_i + R_{i-1} \cdot (B_i \oplus A_i)$$

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus R_{i-1}$$

 

Une UAL 1 bit

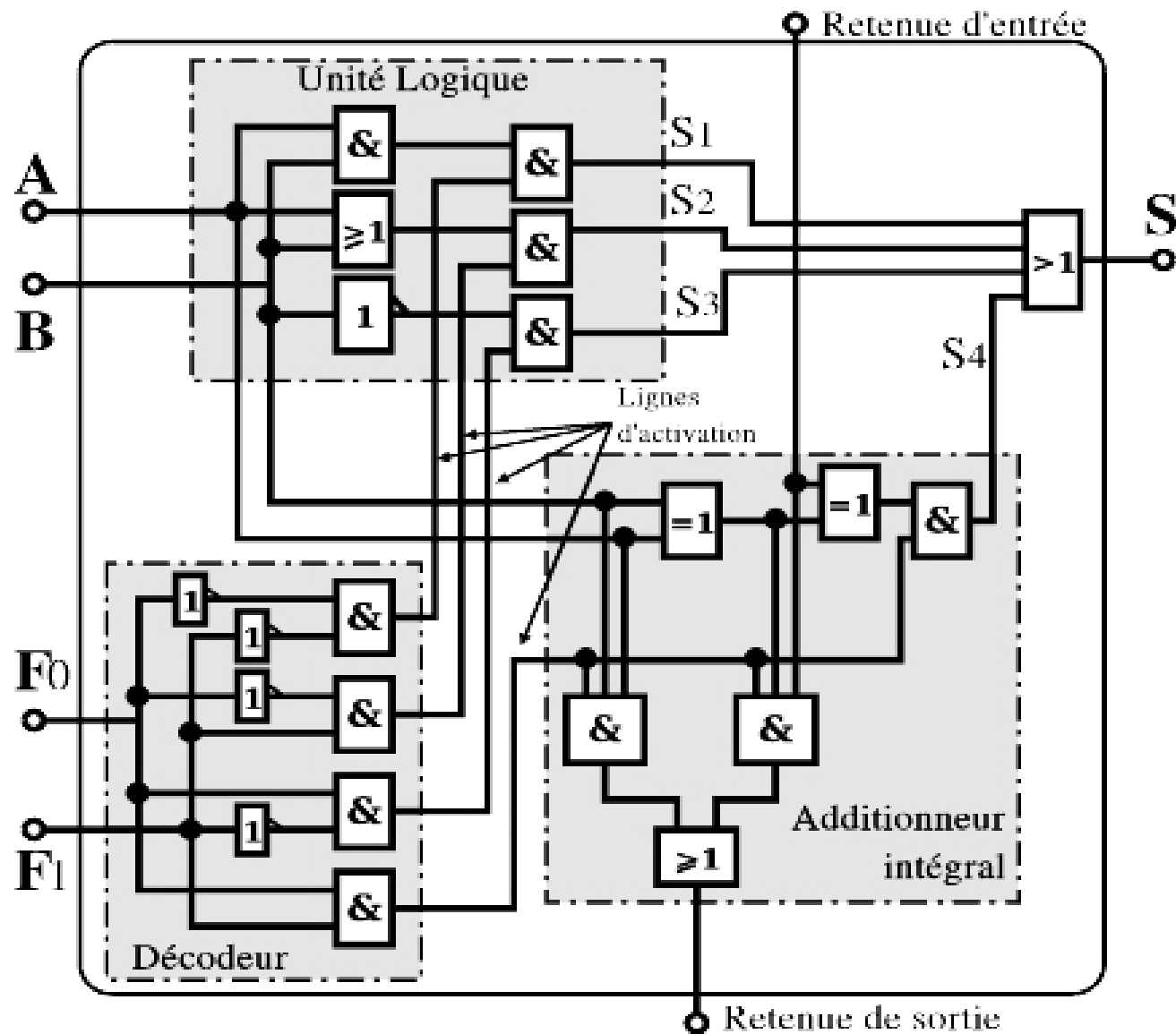

En utilisant des Demi Additionneurs

$$R_i = A_i \cdot B_i + R_{i-1} \cdot (B_i \oplus A_i)$$

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus R_{i-1}$$

Si on pose $X = A_i \oplus B_i$ et $Y = A_i B_i$

On obtient :

$$R_i = Y + R_{i-1} \cdot X$$

$$S_i = X \oplus R_{i-1}$$

et si on pose $Z = X \oplus R_{i-1}$ et $T = R_{i-1} \cdot X$

On obtient :

$$R_i = Y + T$$

$$S_i = Z$$

- On remarque que X et Y sont les sorties d'un demi additionneur ayant comme entrées A et B
- On remarque que Z et T sont les sorties d'un demi additionneur ayant comme entrées X et R_{i-1}

En utilisant des Demi Additionneurs

$$X = A_i \oplus B_i$$


$$Y = A_i B_i$$

$$Z = X \oplus R_{i-1}$$

$$T = R_{i-1} \cdot X$$

$$R_i = Y + T$$

$$S_i = Z$$

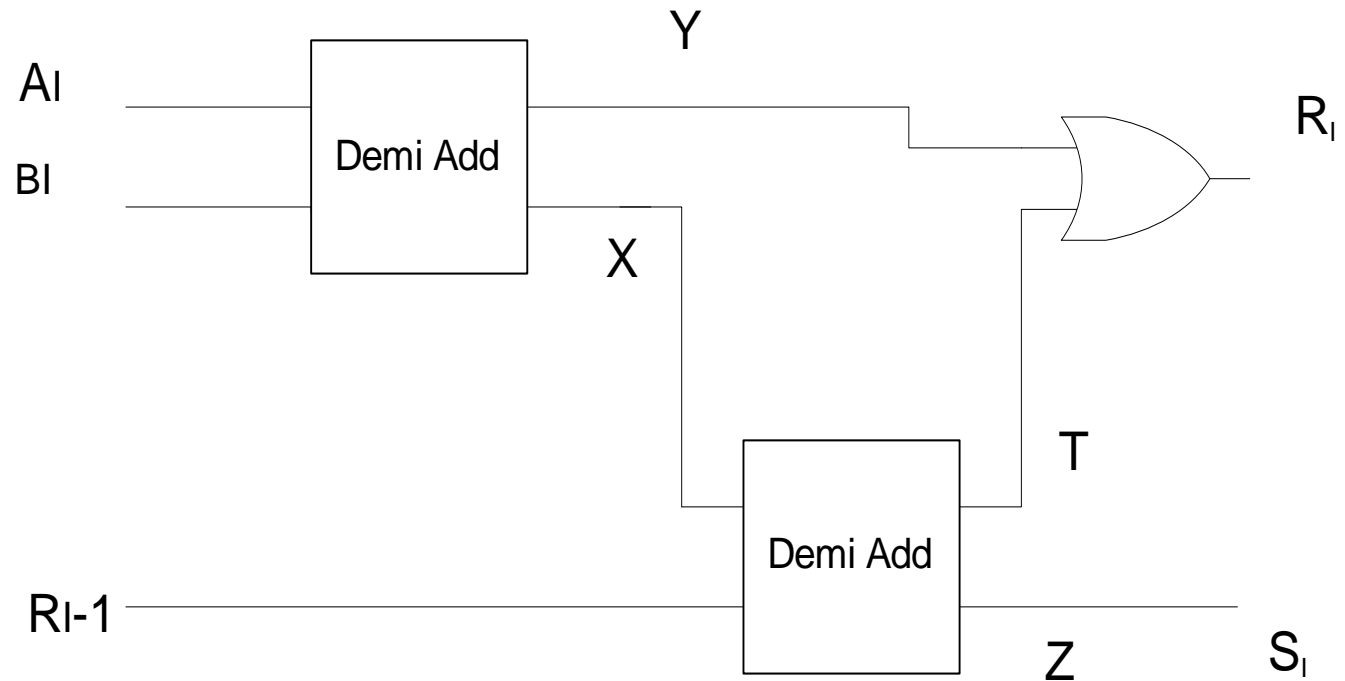

Additionneur sur 4 bits


- ◆ **Un additionneur sur 4 bits est un circuit qui permet de faire l'addition de deux nombres A et B de 4 bits chacun**
 - **$A(a_3a_2a_1a_0)$**
 - **$B(b_3b_2b_1b_0)$**

En plus il tient en compte de la retenue entrante
 - ◆ **En sortie on va avoir le résultat sur 4 bits ainsi que la retenue (5 bits en sortie)**
 - ◆ **Donc au total le circuit possède 9 entrées et 5 sorties.**
 - ◆ **Avec 9 entrées on a $2^9=512$ combinaisons !!!!!**
- Comment faire pour représenter la table de vérité ?????**
- ◆ **Il faut trouver une solution plus facile et plus efficace pour concevoir ce circuit ?**

Additionneur sur 4 bits


- Lorsque on fait l'addition en binaire , on additionne **bit par bit** en commençant à partir du poids faible et à chaque fois on **propage** la retenue sortante au bit du rang supérieur.

 L'addition sur un bit peut se faire par un additionneur complet sur 1 bits.



Résultat final

Additionneur 4 bits (schéma)

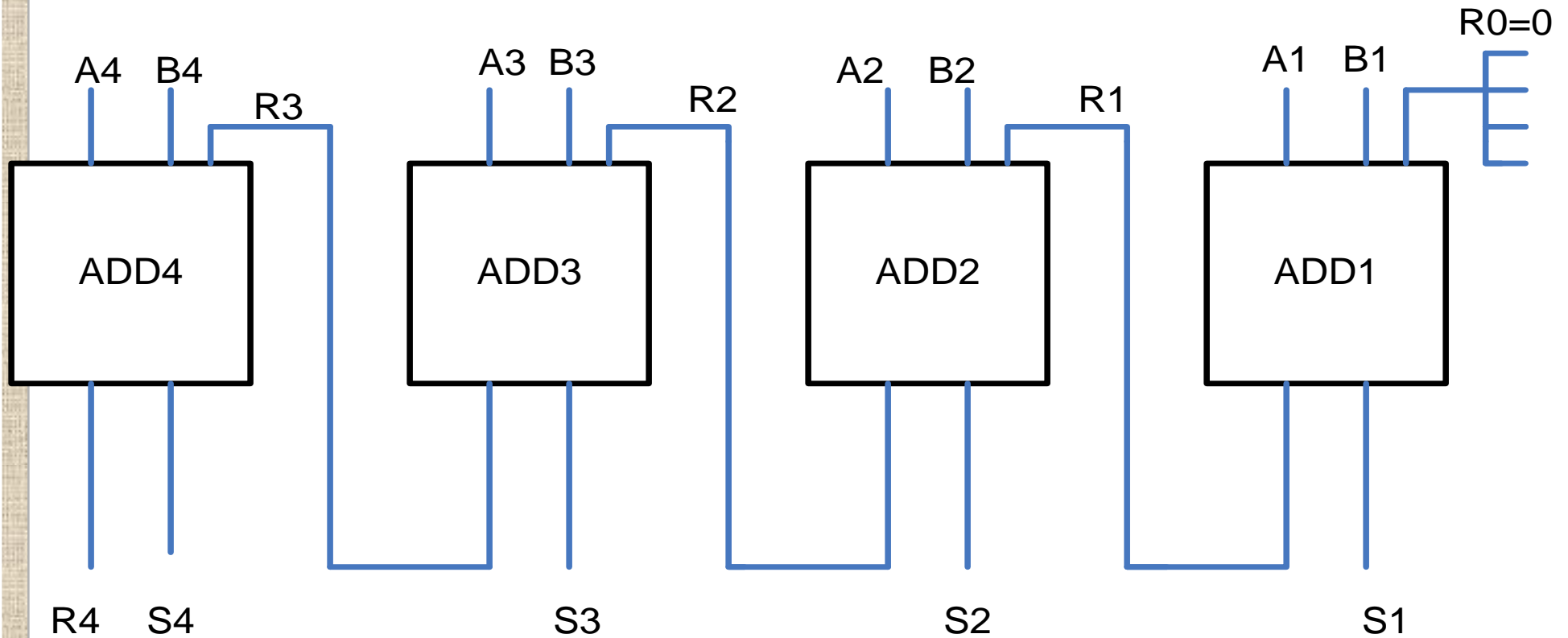

Additionneur à retenue anticipée

- ◆ **L'inconvénient des structures précédentes est le temps nécessaire à la réalisation de l'addition. Ce temps est en effet conditionné par la propagation de la retenue à travers tous les additionneurs élémentaires.**
- ◆ **Dans un additionneur à retenue anticipée on évalue en même temps la retenue de chaque étage. Pour cela on détermine pour chaque étage les quantités P_i et G_i suivantes:**
 - $p_i = a_i \oplus b_i$ (propagation d'une retenue)
 - $g_i = a_i \cdot b_i$ (génération d'une retenue)

Additionneur à retenue anticipée

$$p_i = a_i \oplus b_i \quad (\text{propagation d'une retenue})$$

$$g_i = a_i \cdot b_i \quad (\text{génération d'une retenue})$$

$$S_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i = p_i \oplus c_i$$

$$c_i = g_{i-1} + p_{i-1} \cdot g_{i-2} + p_{i-1} \cdot p_{i-2} \cdot g_{i-3} + \dots + p_{i-1} \cdot p_{i-2} \cdot p_{i-3} \cdot \dots \cdot p_0 \cdot c_0$$

Additionneur à retenue anticipée

$p_i = a_i \oplus b_i$ (propagation d'une retenue)

$g_i = a_i \cdot b_i$ (génération d'une retenue)

La retenue entrante à l'ordre i vaut 1 si :

- soit l'étage $i-1$ a généré la retenue ($g_{i-1} = 1$)
- soit l'étage $i-1$ a propagé la retenue générée à l'étage $i-2$ ($p_{i-1} = 1$ et $g_{i-2} = 1$)
- soit les étages $i-1$ et $i-2$ ont propagé la retenue générée à l'étage $i-3$ ($p_{i-1} = p_{i-2} = 1$ et $g_{i-3} = 1$)
-
- soit tous les étages inférieurs ont propagé la retenue entrante dans l'additionneur ($p_{i-1} = p_{i-2} = \dots = p_0 = c_0 = 1$).

$$c_i = g_{i-1} + p_{i-1} \cdot g_{i-2} + p_{i-1} \cdot p_{i-2} \cdot g_{i-3} + \dots + p_{i-1} \cdot p_{i-2} \cdot p_{i-3} \cdot \dots \cdot p_0 \cdot c_0$$


$$c_1 = g_0 + p_0 \cdot c_0$$

$$c_2 = g_1 + p_1 \cdot g_0 + p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$$

$$c_3 = g_2 + p_2 \cdot g_1 + p_2 \cdot p_1 \cdot g_0 + p_2 \cdot p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$$

$$c_4 = g_3 + p_3 \cdot g_2 + p_3 \cdot p_2 \cdot g_1 + p_3 \cdot p_2 \cdot p_1 \cdot g_0 + p_3 \cdot p_2 \cdot p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$$

Additionneur à retenue anticipée

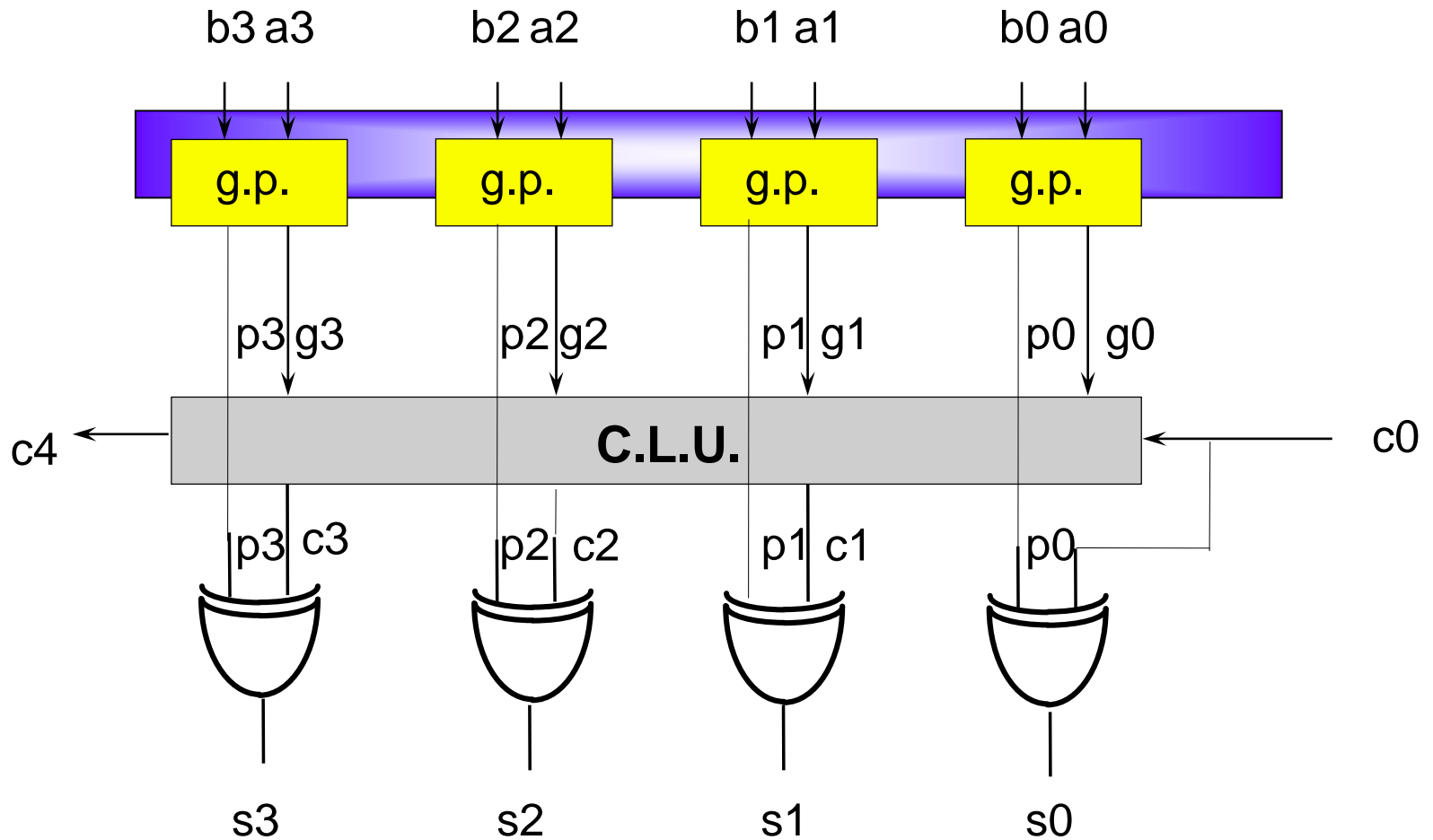


CLU : Carry Look-ahead Unit

$$S_i = p_i \oplus c_i$$

Bloc g.p.


$p_i = a_i \oplus b_i$ (propagation d'une retenue)

 $g_i = a_i \cdot b_i$ (génération d'une retenue)



Bloc CLU
 
$$c_i = g_{i-1} + p_{i-1} \cdot g_{i-2} + p_{i-1} \cdot p_{i-2} \cdot g_{i-3} + \dots + p_{i-1} \cdot p_{i-2} \cdot p_{i-3} \dots p_0 \cdot c_0$$




Délai : 2 portes

C.L. Adder ($n > 4$)

En pratique : $n = 4$

Pour $n > 4$:


Arbre de C.L.A multi-niveau (au détriment de la vitesse)

 

Arithmétique II


◆ Opérations arithmétiques – Multiplication et Division

◆ Unité de Traitement

 

Multiplication - Nombres entiers

 Multiplication de deux nombres **entiers** de n bits:





Binaire:


$$\begin{array}{r} 1000 \times \\ \underline{1001} \\ 1000 + \\ 0000 + \\ 0000 + \\ 1000 + \\ \hline 1001000 \end{array} \begin{array}{l} (8) \\ (9) \\ \\ \\ \\ (72) \end{array}$$

Note: **résultat** -> **2n bits!**

Multiplieur 4 bits

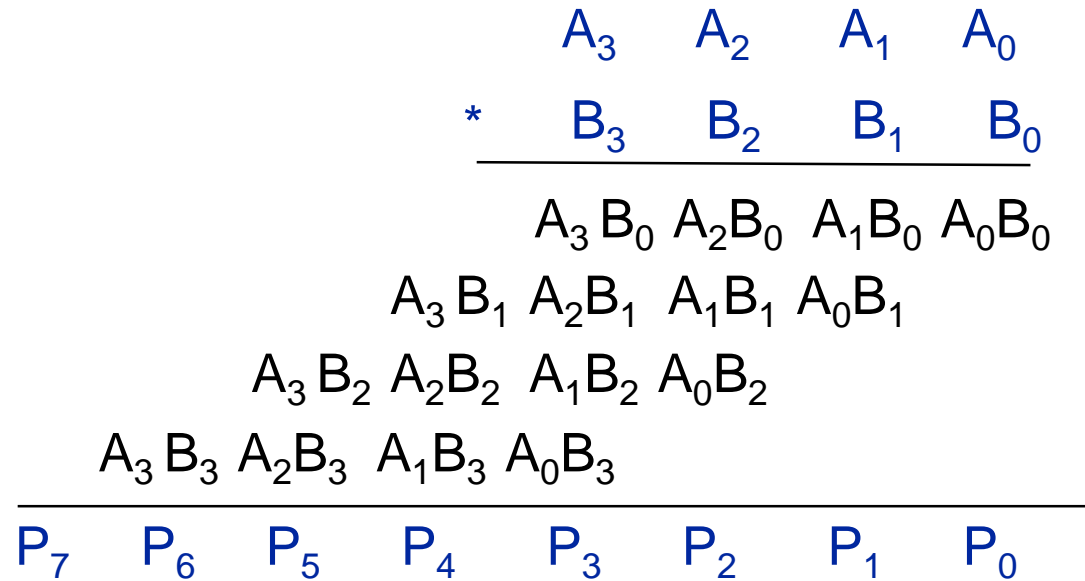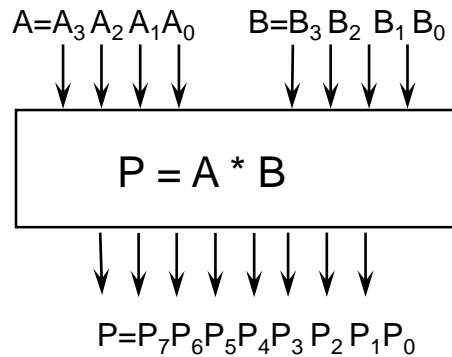


PP1
PP2
PP3
PP4

 



$PP1 + PP2 = R1 \Rightarrow$
 $R1 + PP3 = R2 \Rightarrow$
 $R2 + PP4 = P$

Multiplieur 4 bits

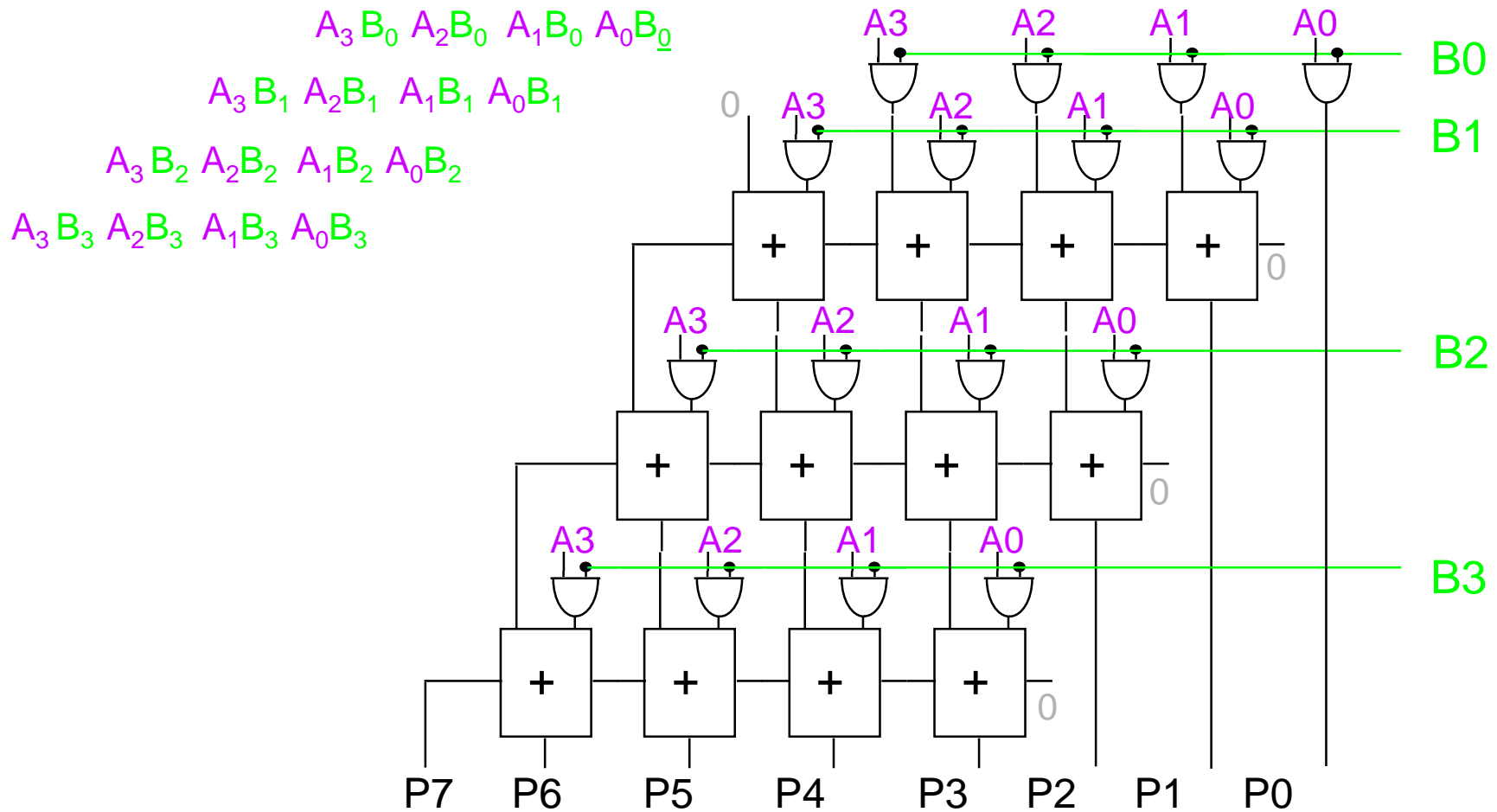


Multiplication - Implémentation I


B	1000	×
A	1001	
<hr/>		
	1000	+
	0000	+
	0000	+
	1000	+
<hr/>		
	1001000	

 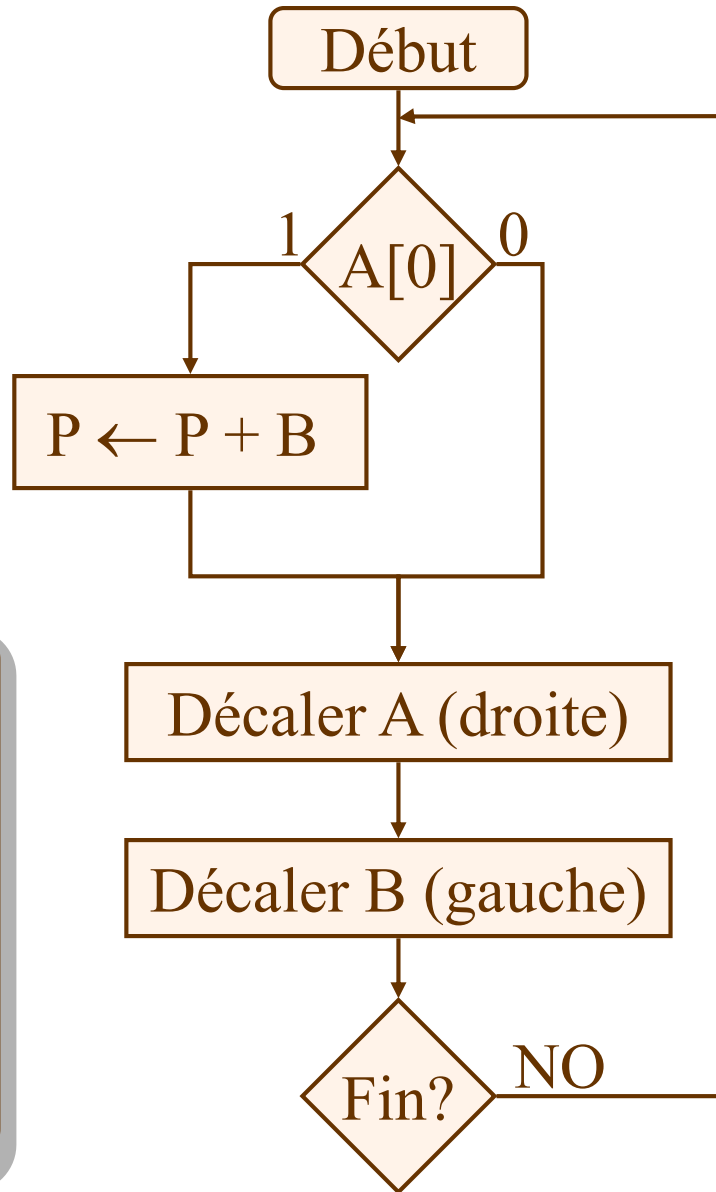

Multiplication - Implémentation I

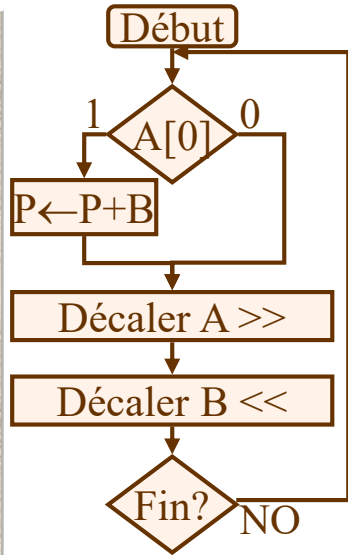



B	1000	×
A	1001	
<hr/>		
	1000	+
	0000	+
	0000	+
	1000	+
<hr/>		
	1001000	

 


Multiplication - Implémentation II

P^+ = moitié de poids fort du registre P


B	1000	×	
A	1001		
	1000	+	
	0000	+	
	0000	+	
	1000	+	
	1001000		

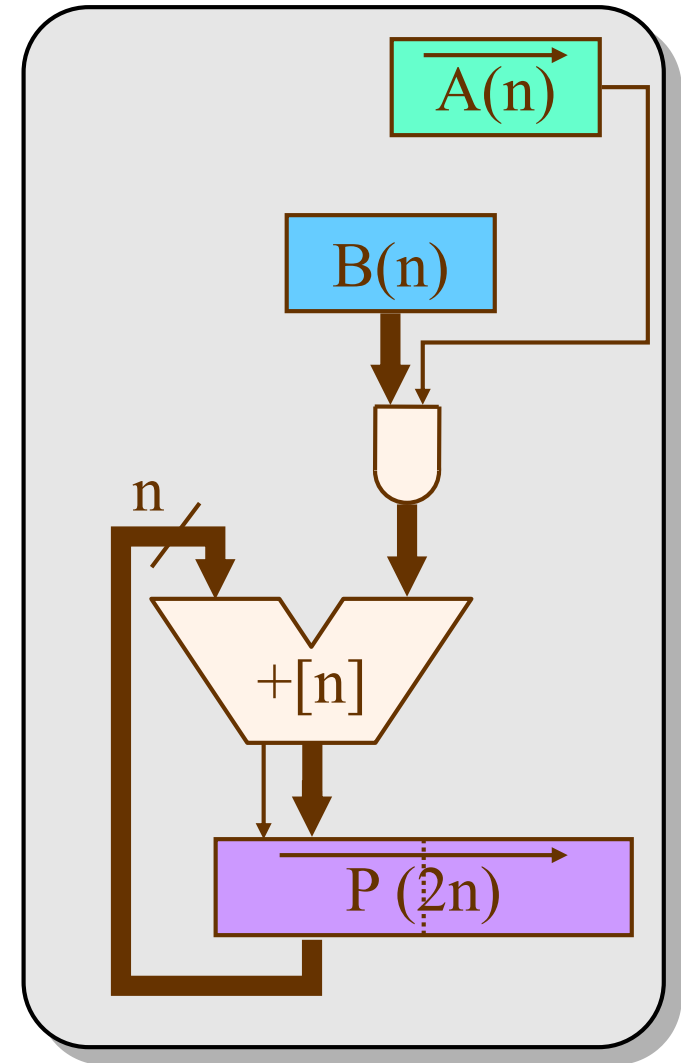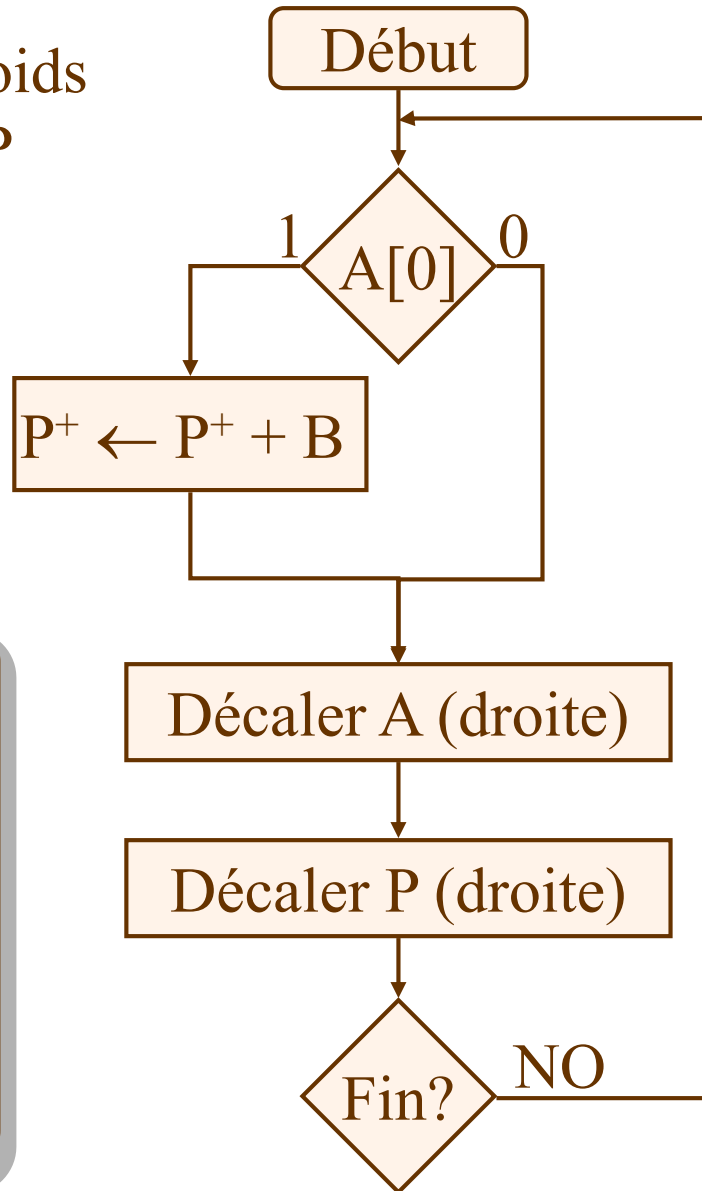

Multiplication - Implémentation II

 



B	1000	×	
A	1001		
	1000	+	
	0000	+	
	0000	+	
	1000	+	
	1000		
	1001000		

 


Multiplication - Implémentation III

P^+ = moitié de poids fort du registre P


B	1000	×
A	1001	
	1000	+
	0000	+
	0000	+
	1000	+
	1001000	

 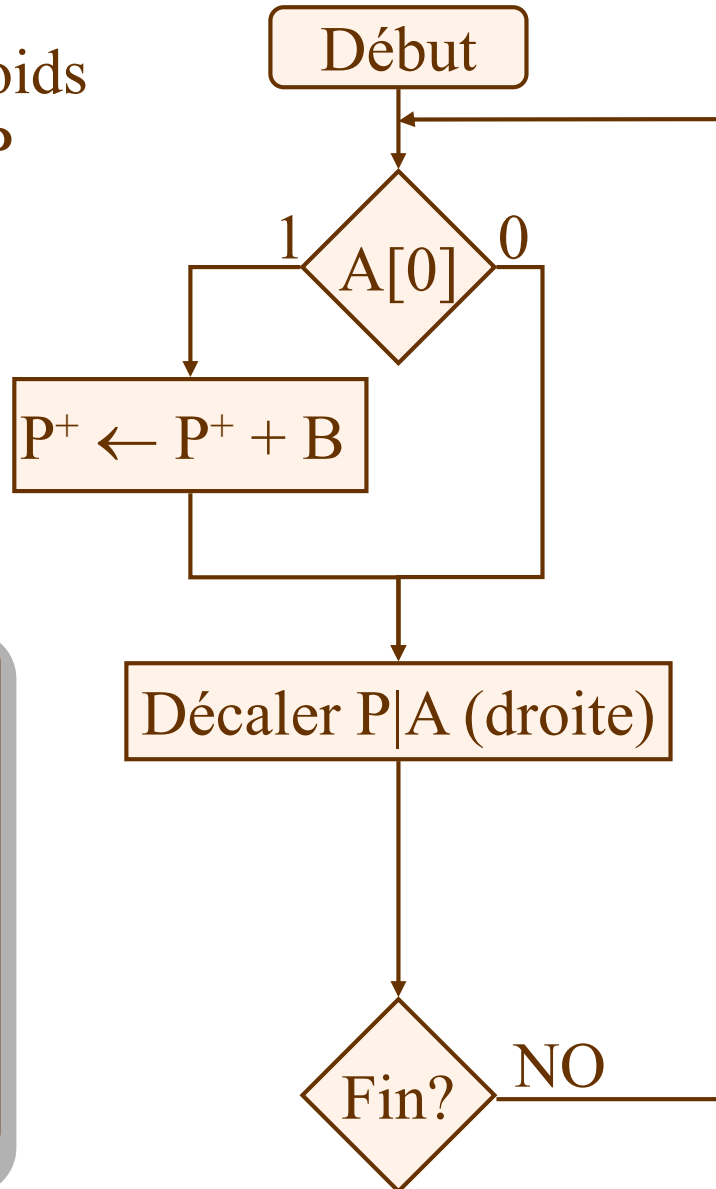

Multiplication - Implémentation III

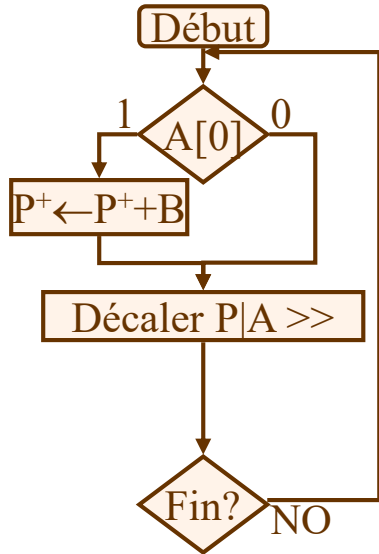

B	1000	×
A	1001	
	1000	+
	0000	+
	0000	+
	1000	+
	1001000	

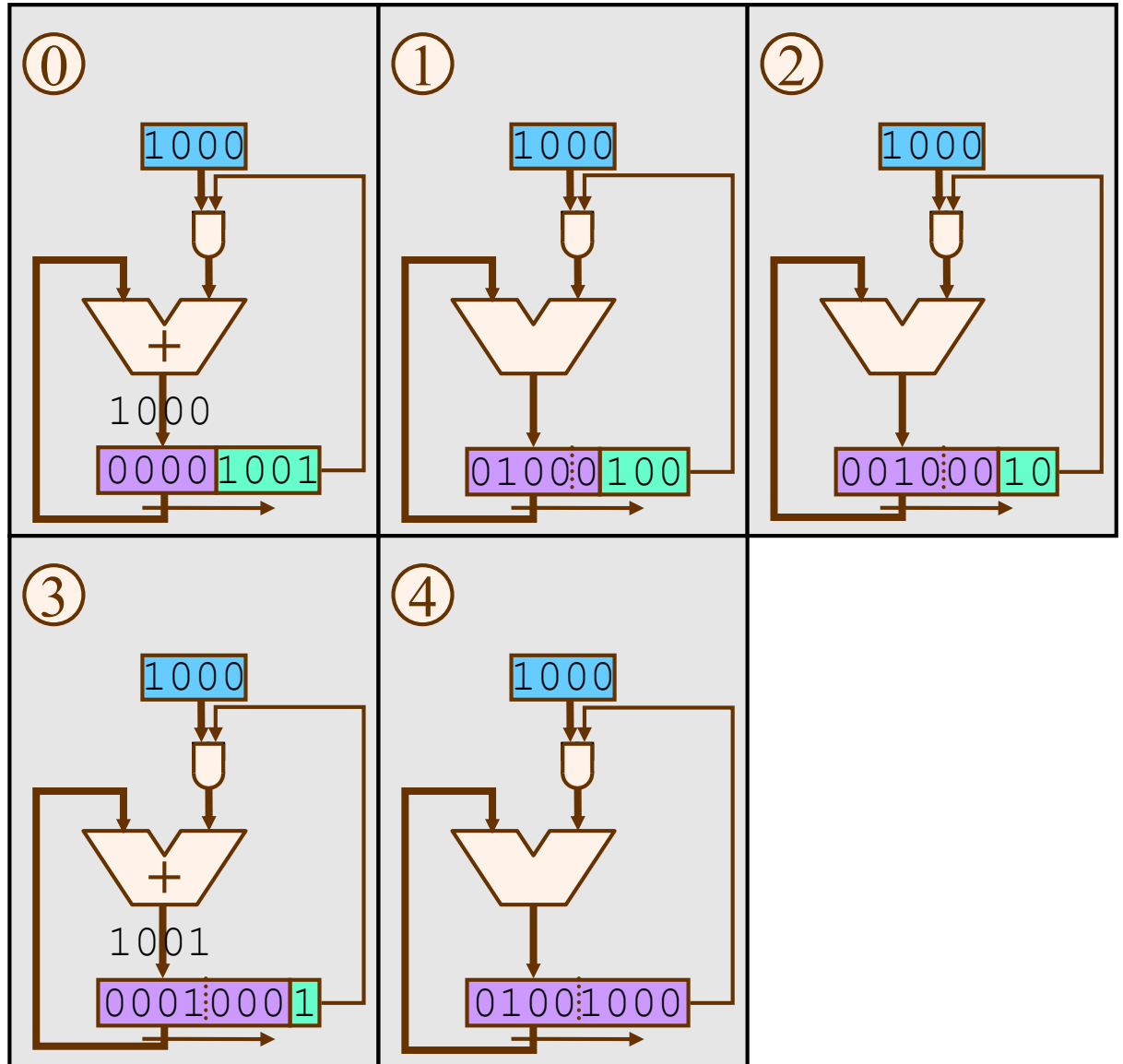

Division Binaire

Exemple : 11 / 9

$$\begin{array}{r} 11 \\ 9 \overline{) 20} \\ \underline{20} \\ 2 \end{array}$$



1, 2 2 ...

1 ←
0 ←
0 ←
1 ←


$$\begin{array}{r} 1011 \\ -1001 \\ \hline 00100 \\ -1001 \\ \hline 01000 \\ -1001 \\ \hline 10000 \\ -1001 \\ \hline 0111 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 1001 \\ \hline 1,001 \end{array}$$

Soustraction 5 bits



Diviseur

 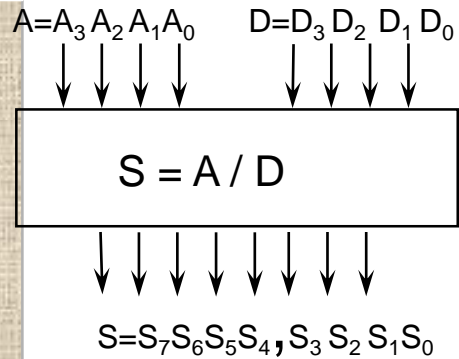

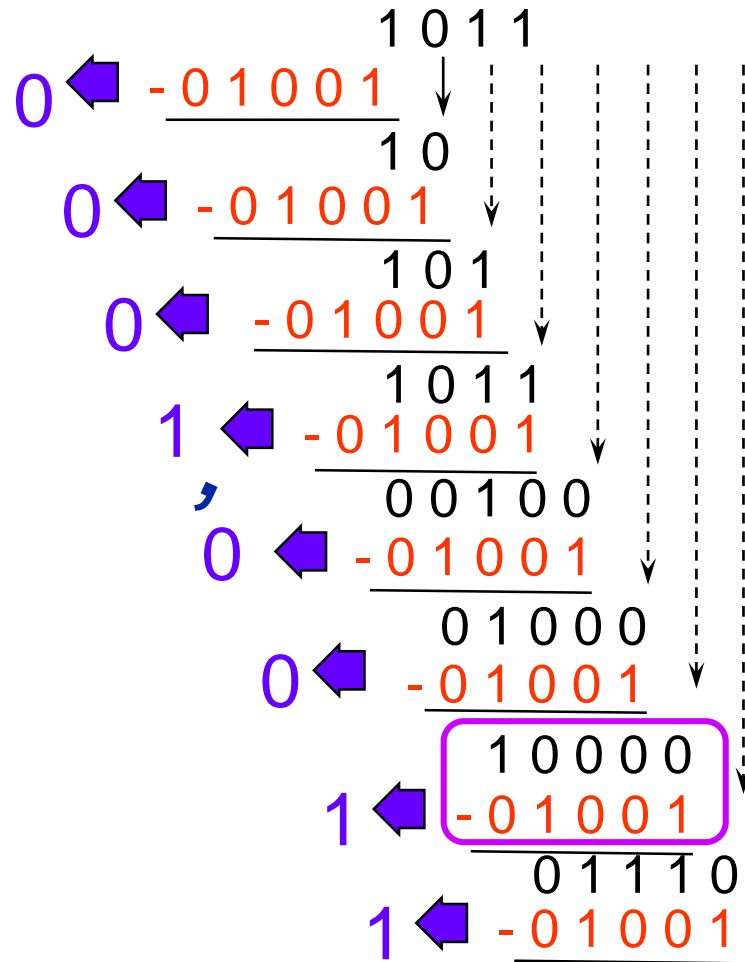Si $R > D$ alors $Q=1$ et $R-D$
 sinon $Q=0$ et R




Diviseur

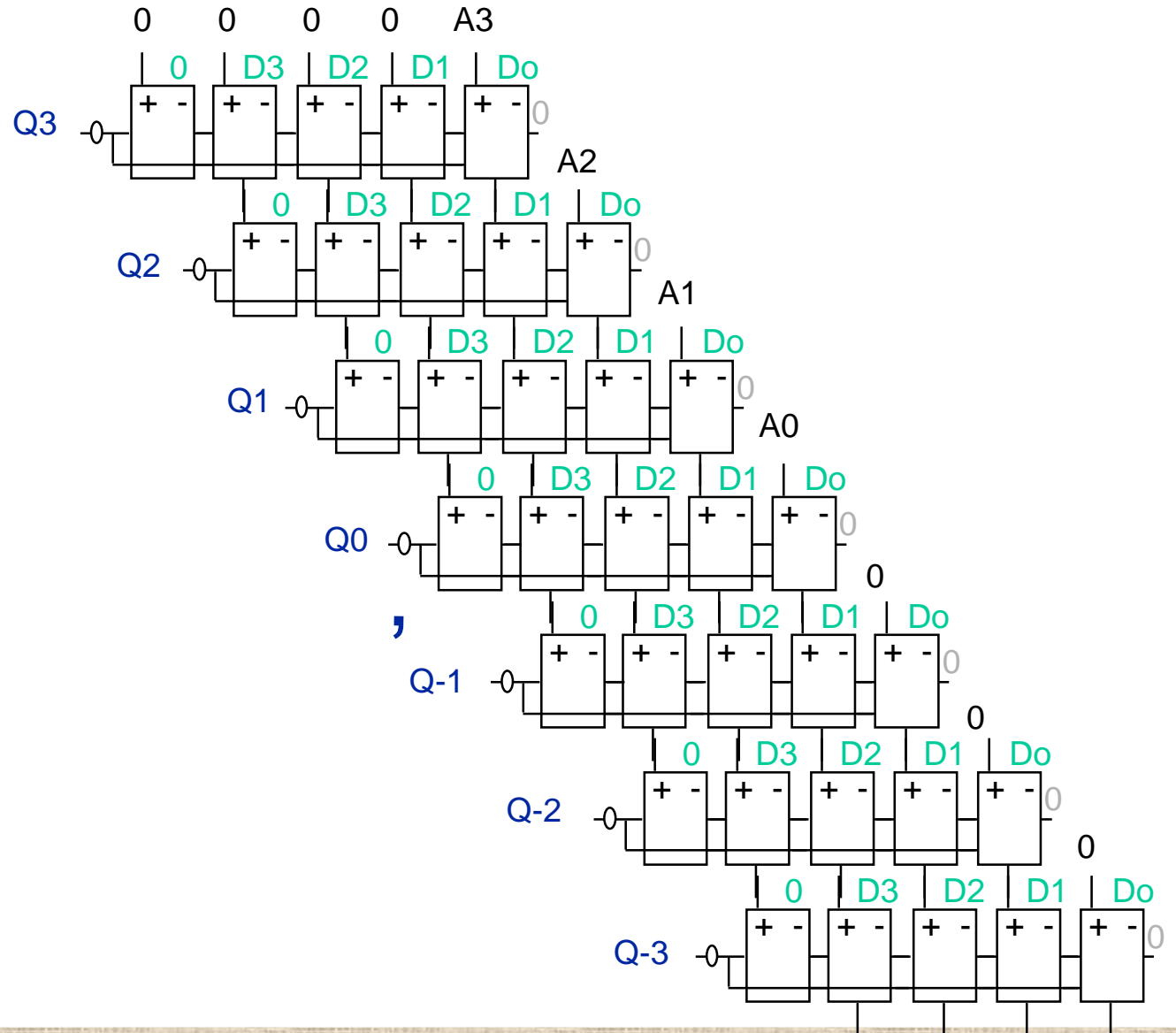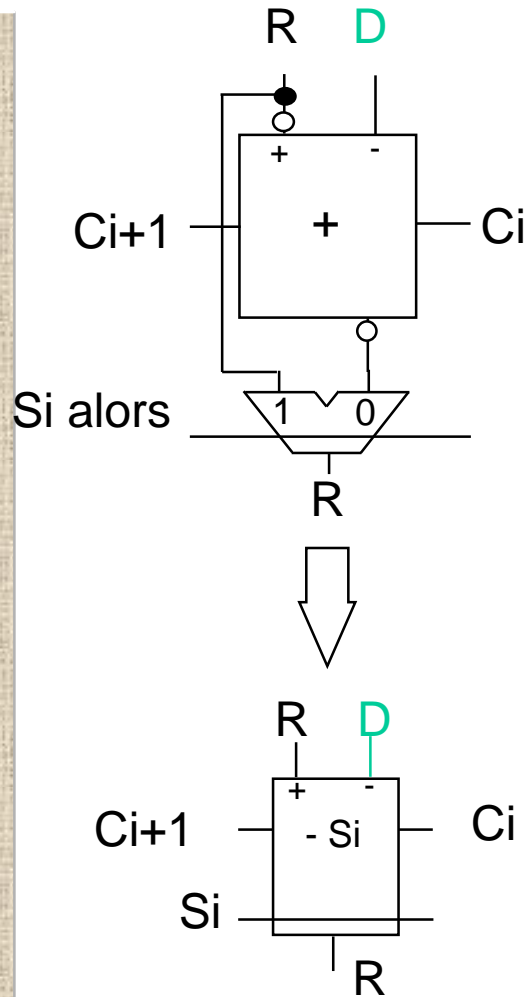


Division - Implémentation

```

      |   0101
1100 | 01000100
      01000
      10001
      - 01100
        1010
        10100
        - 01100
          1000
    
```

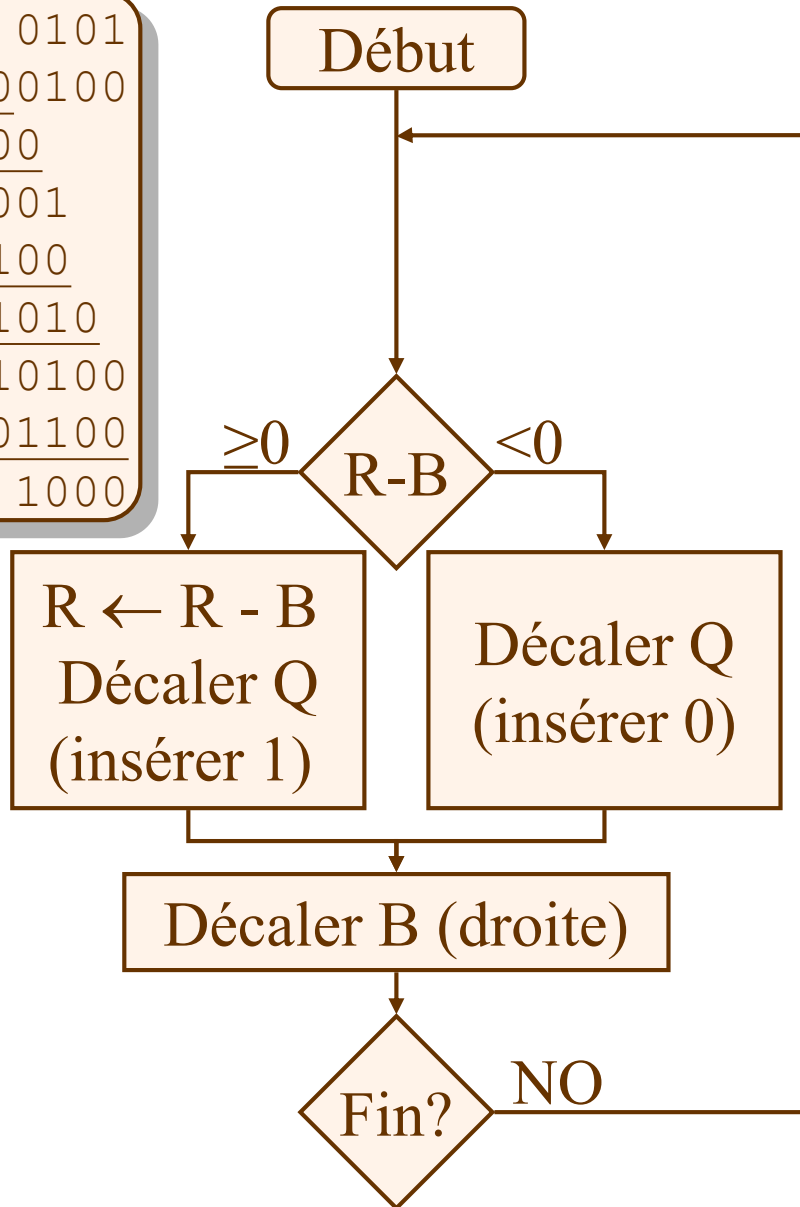


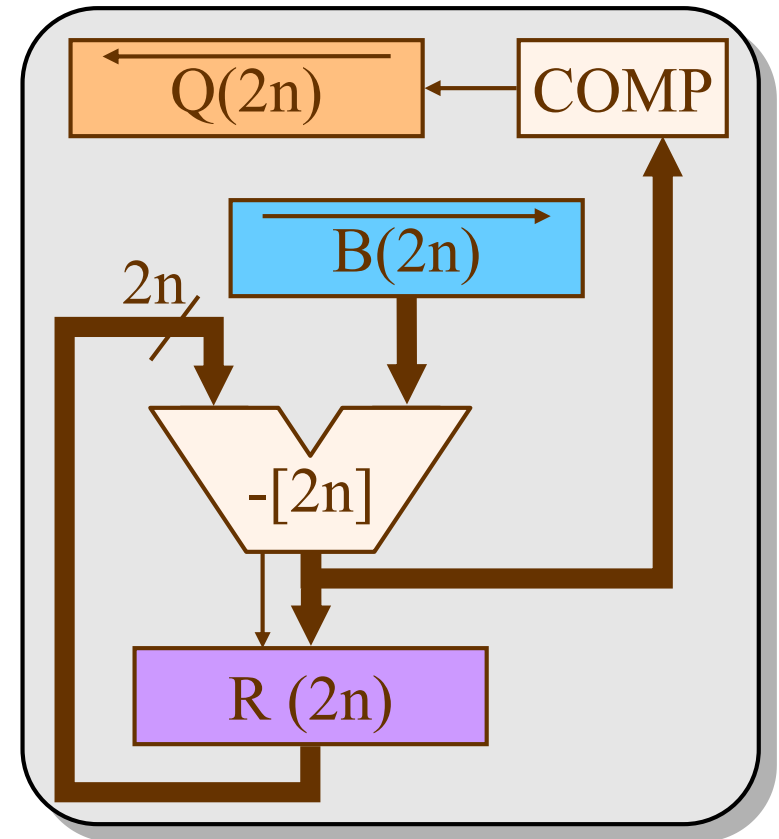B est stockée dans la moitié de poids fort du registre B
A est stockée dans le registre R




On peut simplifier la machine comme pour la multiplication

Division - Implémentation

 

```

    |      0101
    1100 | 01000100
          01000
          10001
    - 01100
          1010
          10100
    - 01100
          1000
  
```

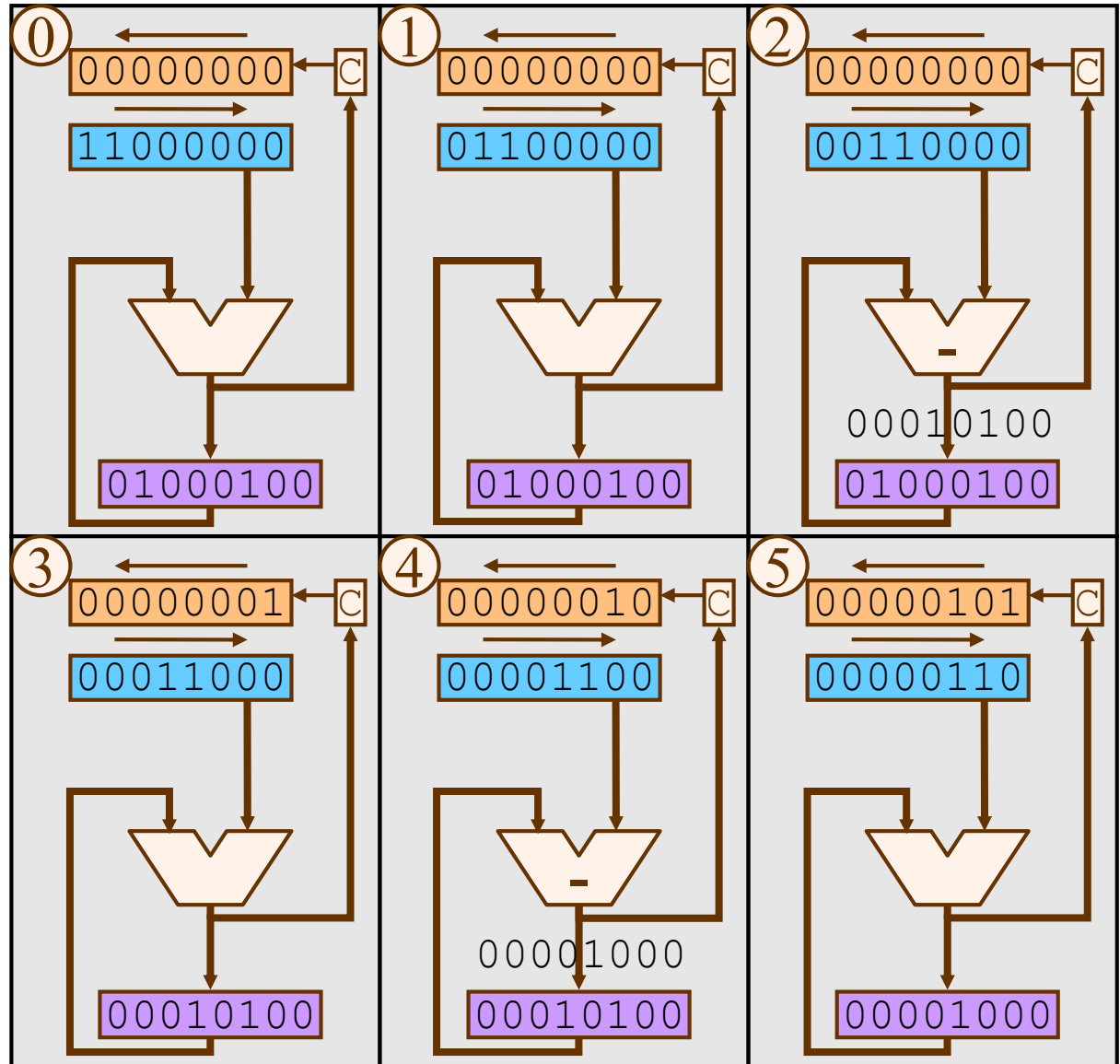

Division - Nombres signés

Approche « standard »: **convertir** les nombres négatifs en positifs, **diviser**, **convertir** au négatif si nécessaire.

Pour déterminer le signe des résultats, la relation suivante doit toujours être **vraie**:

$$\text{Dividende} = \text{Quotient} \times \text{Diviseur} + \text{Reste}$$

Règle: **dividende et reste doivent avoir le même signe!**

+7 / +2: quotient = +3, reste = +1;

+7 / -2: quotient = -3, reste = +1;

-7 / +2: quotient = -3, reste = -1;

-7 / -2: quotient = +3, reste = -1;

Note: la valeur absolue reste la même!

Multiplication flottante

Nettement plus compliquée que la multiplication entière:

$$1.110 \times 10^{10} \times 9.200 \times 10^{-5}$$

1) **Additionner** les exposants: $10 + (-5) = 5$

Notation avec excès: $137 + 122 = 259$??????

$$137 + 122 - 127 = 132 = 5 + 127$$

2) **Multiplier** les mantisses: $1.110 \times 9.200 = 10.212000$

3) **Normaliser**: $10.212000 \times 10^5 = 1.0212000 \times 10^6$

4) **Arrondir**: $1.0212000 \times 10^6 = 1.021 \times 10^6$

5) Trouver le **signe**: $+1.021 \times 10^6$

Multiplication flottante - Algorithme

